

Name :- AOUN-HAIDER

ID :- FA21-BSE-133

Subject: Digital & Logic Design

Assignment # 04


Submitted to Mam. Anna Arif

Date: 6-06-2022

— . : | ————— | : . —

②

(4.2)

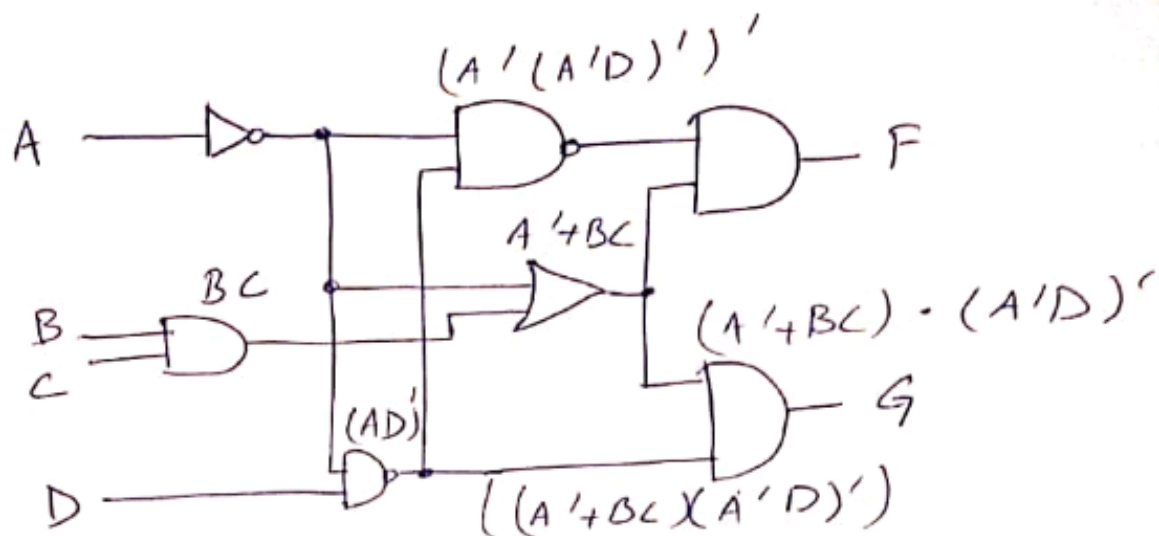

$$F = (A' \cdot (A'D)') (A + BC)$$

$$G = ((A' + BC) (A'D)')'$$

a)

(4.4)

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0


K-map:

A	BC			
	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0

$$F = A'B' + A'C'$$

3

# Combinational Circuit

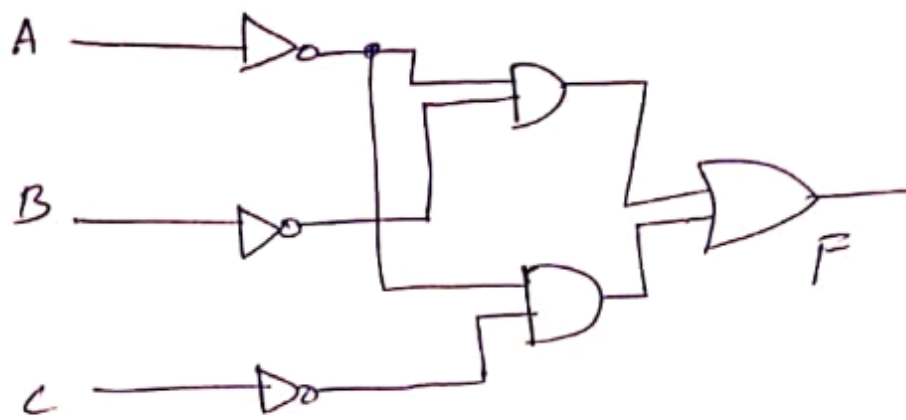

(b)

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

K-map

	BC	00	01	11	10
A	0	1	0	0	1
1	1	0	0		

$$F = C'$$

Logic Diagram:



(4)

(4.6)


A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

K-map

	BC			
A	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$F = AC + AB + BC$$

Logic Diagram?

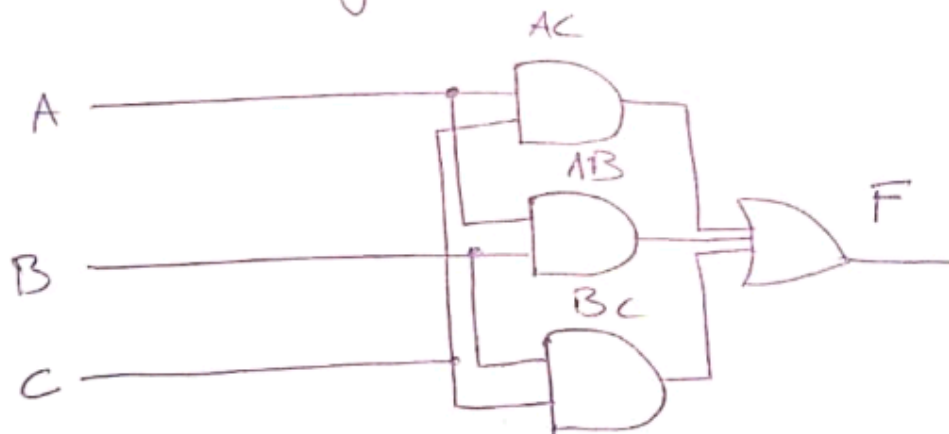

(4.8)

a) 8, 4, -2, -1 to BCD

A	B	C	D	w	x	y	z
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	1	0	1
0	0	1	0	0	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	0	1	1
1	0	1	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	1	1	0

w:

⑥

AB \ CD				
	00	01	11	10
00		X	X	X
01				
11	X <sub>12</sub>	X <sub>13</sub>	1 <sub>15</sub>	X <sub>14</sub>
10				

$$w = AB + AC'D'$$

x:

	00	01	11	10
00		X	X	X
01	1			
11	X	X		X
10		1	1	1

$$x = B'C + B'D + BCD'$$

y:


AB \ CD				
	00	01	11	10
00		X	X	X
01		1		1
11	X	X		X
10		1		1

$$y = CD' + C'D$$

$$C \oplus D$$

$$z = D$$

# Combinational Circuit;

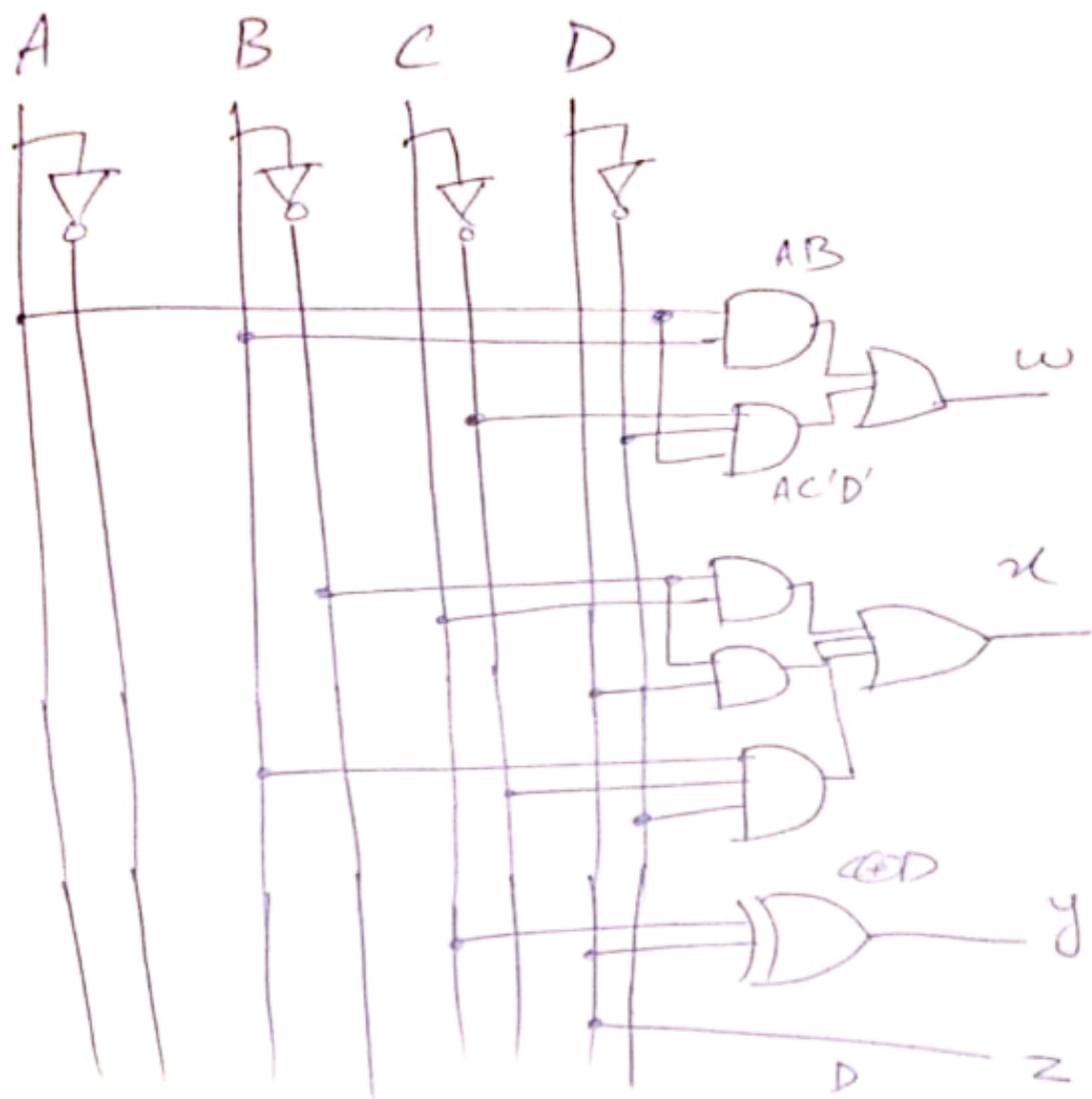

(4.10)

⑦

A	B	C	D	w	x	y	z
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	1	0	1
1	1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0	1	0
				0	0	0	1

$w =$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	1	1	1	1
11	0	0	0	0
10	1	0	0	0

$$\begin{aligned}
 w &= A'(B+C+D) \\
 &= AB'C'D' \\
 &\Rightarrow A \oplus (B+C+D)
 \end{aligned}$$



x:

(3)

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	1	0	0	0
11	1	0	0	0
10	0	1	1	1

$$x = B'(C+D) + CB'D'$$

$$x = B \oplus (C+D)$$

y:

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	0	1	0	1
11	0	1	0	1
10	0	1	0	1

$$y = CD' + C'D$$

$$y = C \oplus D$$

z:

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	1	1	0


$$z = D$$

For a 5's complement with input E & output V

$$V = E \oplus (A+B+C+D)$$

# Combinational Circuit

⑤ ④

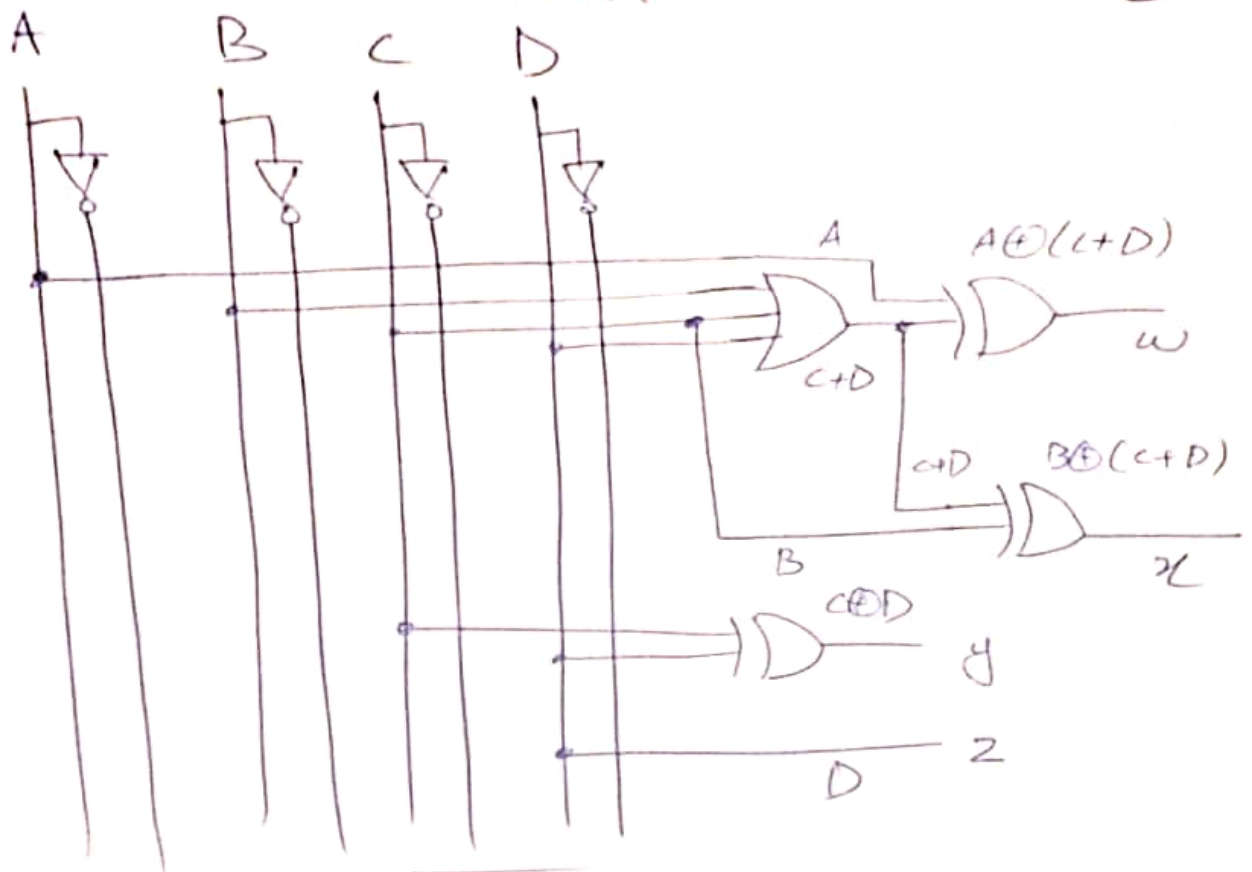

(4.12)

(10)

a) Half Subtractor:

A	B	D	Borrow
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

BSE-133

$$D = x'y + xy' = x \oplus y$$

or  $A \oplus B$

$$B_{\text{orrow}} = A'B$$

b) Full Subtractor:

A	B	Cin	Borrow	Diff
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

$$\text{Diff} = x \oplus y \oplus z$$

$$\text{Borrow} = x'y + x'z + yz$$

(4.16)

(11)

a)

$$\begin{aligned}
 (C'G_i' + P_i')' &= (C_i + G_i)P_i + G_iP_i + P_iC_i \\
 &= A_iB_i(A_i + B_i) + P_iG_i \\
 &= A_iB_i + P_iC_i = G_i + P_iC_i
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (P_iG_i') \oplus C_i &= (A_i + B_i)(A_iB_i)' \oplus C_i \\
 &= (A_i + B_i)(A_i' + B_i') \oplus C_i \\
 &= (A_i'B_i + A_iB_i') \oplus C_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i \\
 &= S_i
 \end{aligned}$$

b)

Output of NOR gate =  $(A_0 + B_0)' = P_0'$

Output of NAND gate =  $(A_0B_0)' = G_0'$

$$S_1 = (P_0G_0') \oplus C_0$$

$$C_1 = (C_0'G_0' + P_0')'$$

— (4.14) —

Propagation times of

$$XOR = 10 \text{ ns}$$

$$OR = 5 \text{ ns}$$

$$AND = 5 \text{ ns}$$

$$\text{Time} = 10 + 5 + 5 \Rightarrow 20 \text{ ns}$$

4.18

(12)

a) BCD  $\rightarrow$  9's complement

A	B	C	D	out put	
				$\frac{ABCD}{wxyz}$	Gray Code
0	0	0	0	1001	0000
0	0	0	1	1000	0001
0	0	1	0	0111	0011
0	0	1	1	0110	0010
0	1	0	0	0101	0110
0	1	0	1	0100	0111
0	1	1	0	0011	0101
0	1	1	1	0010	0100
1	0	0	0	0001	1100
1	0	0	1	0000	1101

$$= \Sigma(10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

 $w =$ 

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1		
01				
11	X <sub>12</sub>	X <sub>13</sub>	X <sub>15</sub>	X <sub>14</sub>
10			X <sub>11</sub>	X <sub>10</sub>

$$w = A'B'C'$$

x :

AB \ CD	00	01	11	10
00			1	1
01	1	1		
11	X	X	X	X
10			X	X

$$x = BC' + B'C = B \oplus C$$

y :

AB \ CD	00	01	11	10
00			1	1
01			1	1
11	X	X	X	X
10			X	X

$$y = C$$


$z =$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1			1
01	1	1		1
11	X	X	X	X
10	1		X	X

$$z = D'$$

(4.20)

Binary multiplier: (2 unsigned numbers)

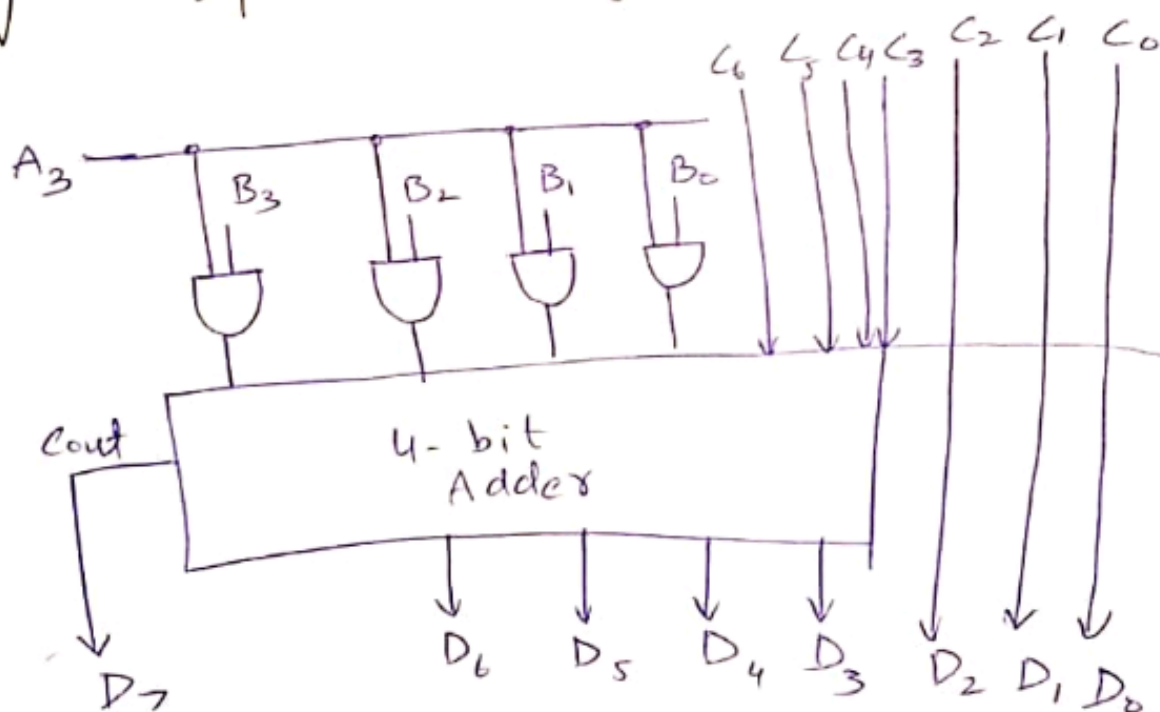



(4.22)

(15)

Excess-3  $\rightarrow$  binary decoder

A	B	C	D	w	x	y	z
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1

w:

AB \ CD	00	01	11	10
00	X	X	0	0
01	0	0	0	0
11	1	X	X	X
10	0	0	1	0

$$w = AB + ACD$$



$\pi$ :


(16)

AB \ CD	00	01	11	10
00	X <sub>0</sub>	X <sub>1</sub>		X <sub>2</sub>
01			1 <sub>5</sub>	
11		X <sub>13</sub>	X <sub>15</sub>	X <sub>14</sub>
10	1 <sub>3</sub>	1 <sub>4</sub>	1 <sub>11</sub>	1 <sub>10</sub>

$$\pi = B'C' + B'D' + BCD$$

$$y = C'D + CD' = C \oplus D$$

$$z = D'$$

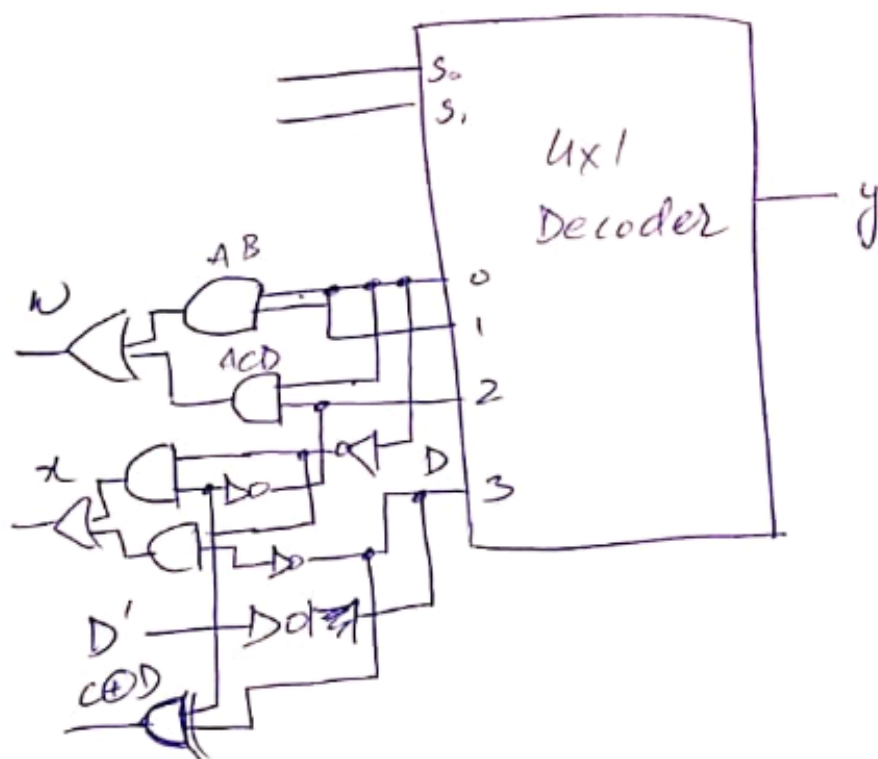

(4.24)

(17)

Inputs A, B, C, D

$$D_0 = A'B'C'D'$$

$$D_1 = A'B'CD$$

$$D_2 = B'C'D'$$

$$D_3 = B'CD$$

$$D_4 = BC'D'$$

Outputs  $D_0 \dots D_9$ 

$$D_5 = BC'D$$

$$D_6 = BCD'$$

$$D_7 = BCD$$

$$D_8 = AD'$$

$$D_9 = AD$$


C

		CD			
		00	01	11	10
A	AB	$D_0$	$D_1$	$D_3$	$D_2$
	01	$D_4$	$D_5$	$D_7$	$D_6$
	11	X	X	X	X
	10	$D_8$	$D_9$	X	X
		D			

(4.26)

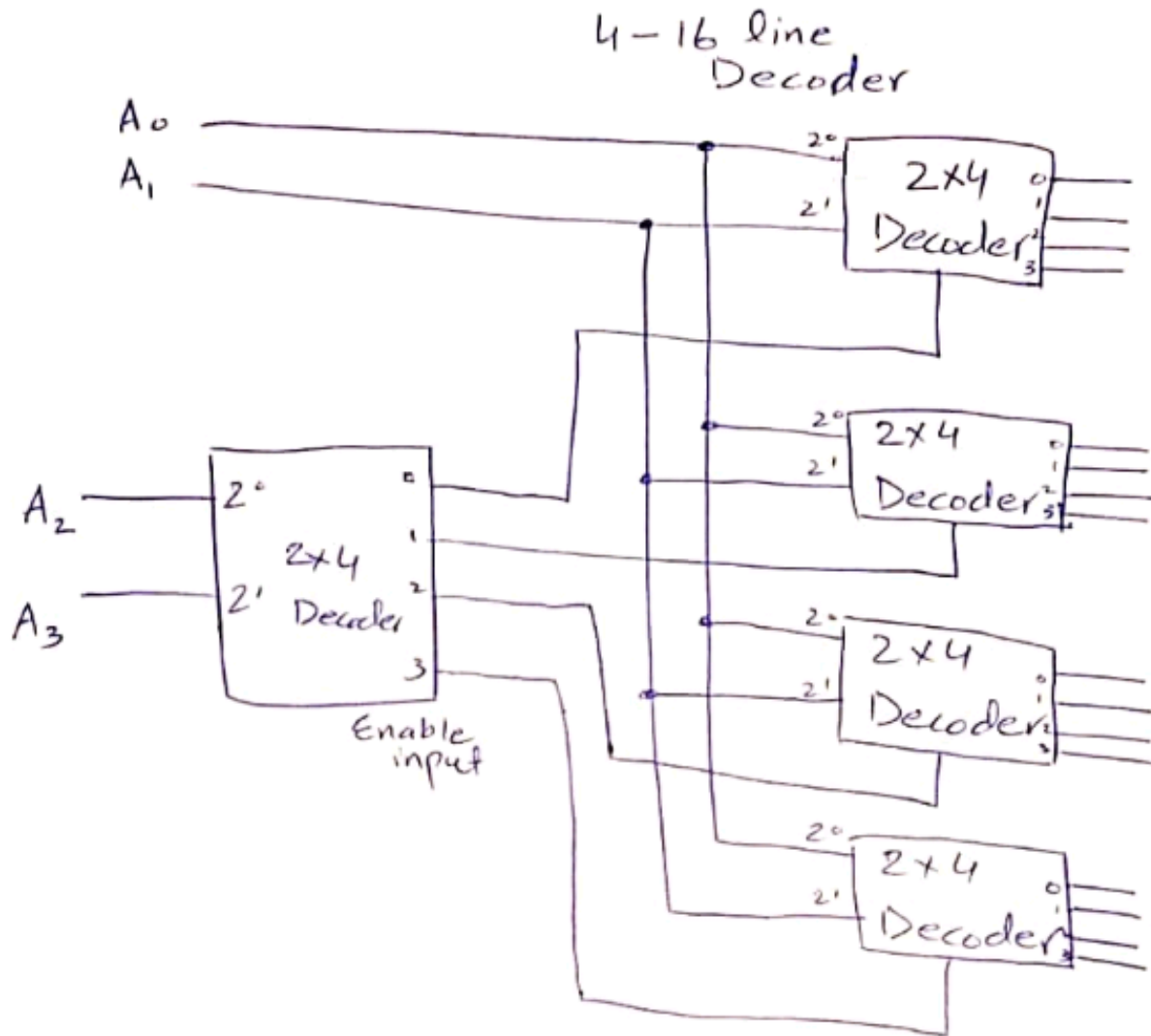(13)

Construct 4-16 lines decoder with five 2-4 line decoders.



BSE-133

(4.28)

(19)

$$a) F_1 = x'y' + xz, \quad F_2 = xy'z' + yz$$

$$F_3 = x'y'z' + xy$$

$$F_1 = x'y'(z+z') + xz(y+y')$$

$$= x'y'z + x'y'z' + xy'z + xy'z'$$

$$F_1 = \Sigma(0, 1, 2, 7)$$

BSE-133

$$F_2 = x'y'z' + (x+x')yz$$


$$= x'y'z' + xy'z + x'yz$$

$$F_2 = \Sigma(0, 3, 7)$$

$$F_3 = x'y'z' + xy(z+z') \Rightarrow x'y'z' + xy'z + xy'z'$$

$$F_3 = \Sigma(0, 6, 7)$$

3x8 Decoder required.

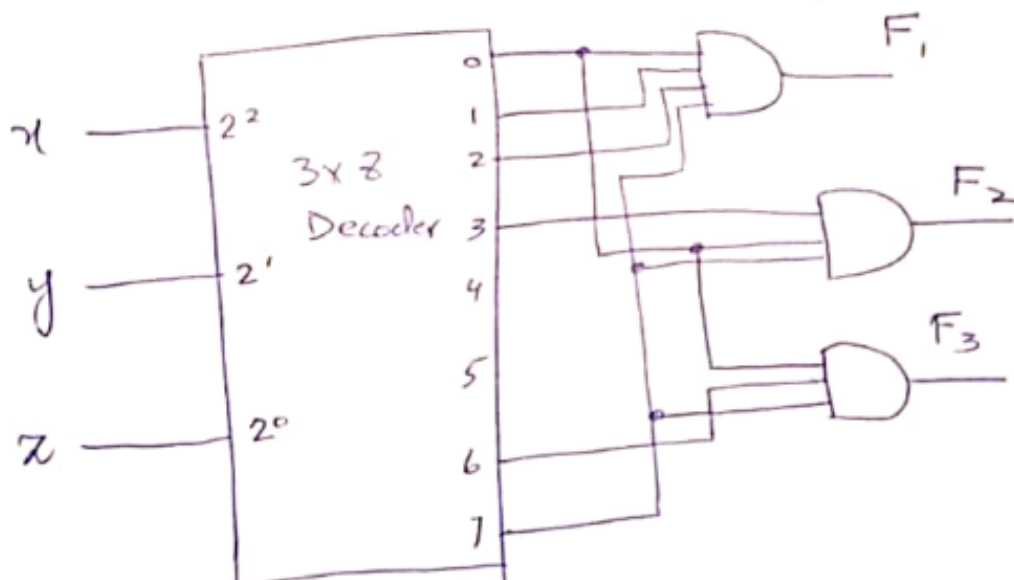

(4.30)

(20)

$D_0$	$D_1$	$D_2$	$D_3$	$D_4$	$D_5$	$D_6$	$x$	$y$	$z$	$V$
0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
X	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
X	X	1	0	0	0	0	0	1	0	1
X	X	X	1	0	0	0	0	1	1	1
X	X	X	X	1	0	0	1	0	0	1
X	X	X	X	X	1	0	1	0	1	1
X	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1

If  $D_2 = 1$  &  $D_6 = 1$ , also  $V = 1$

Output  $\rightarrow xyz = 100$

(4.32)

Implement with multiplexer: 16x1 multiplexer

a)  $F(A, B, C, D) = \Sigma(0, 2, 5, 8, 10, 14)$

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

$$F = D'$$

$$F = D'$$

$$F = D$$


$$F = 0$$

$$F = D'$$

$$F = D'$$

$$F = 0$$

$$F = D'$$

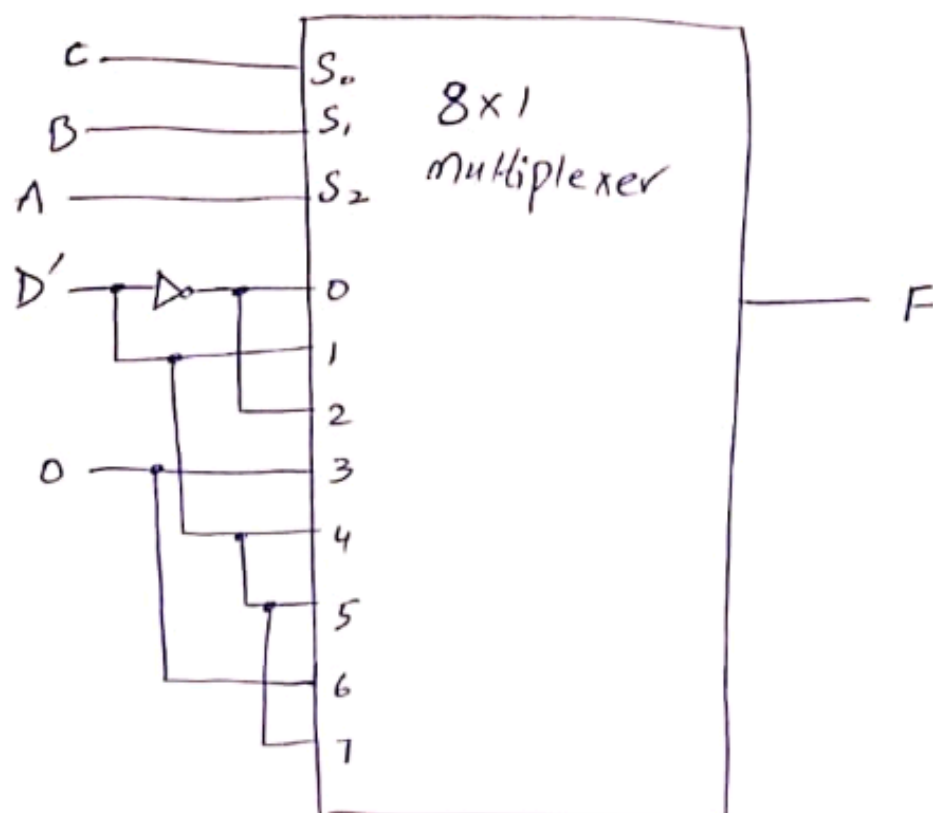

b)  $F(A, B, C, D) = \pi(2, 6, 11)$


A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

$$F = C + D'$$

$$F = C + D'$$

$$F = C + D$$

$$F = 1$$

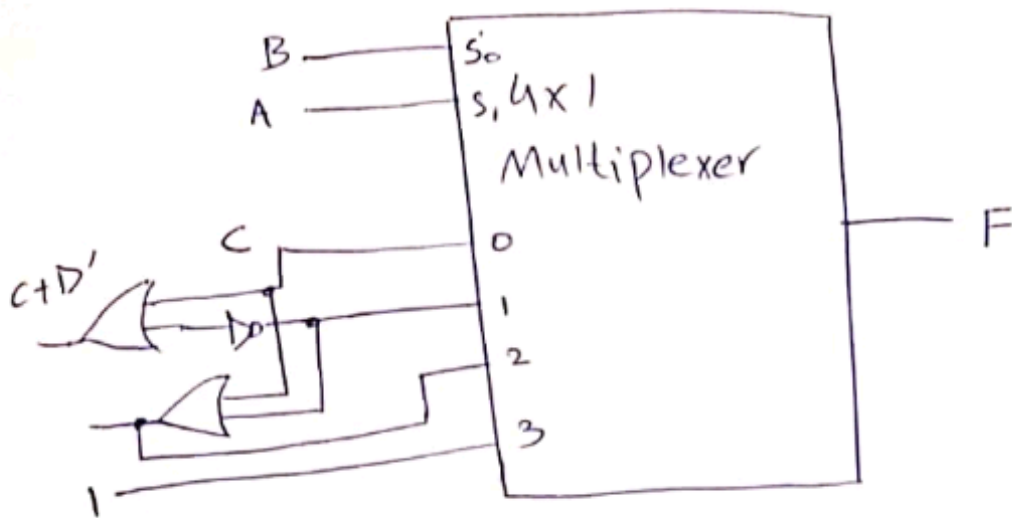

(4.34)

a)  $I_1 = I_7 = 0$  ,  $I_2 = I_5 = I_6 = 1$  ,  
 $I_0 = I_4 = D$  ,  $I_3 = D'$


A	B	C	D	I	F
0	0	0	0	$I_0 = D$	0
0	0	0	1	$I_0 = D$	1
0	0	1	0	$I_1 = 0$	0
0	0	1	1	$I_1 = 0$	0
0	1	0	0	$I_2 = 1$	1
0	1	0	1	$I_2 = 1$	1
0	1	1	0	$I_3 = D'$	1
0	1	1	1	$I_3 = D'$	0
1	0	0	0	$I_4 = D$	0
1	0	0	1	$I_4 = D$	1
1	0	1	0	$I_5 = 1$	1
1	0	1	1	$I_5 = 1$	1
1	1	0	0	$I_6 = 1$	1
1	1	0	1	$I_6 = 1$	1
1	1	1	0	$I_7 = 0$	0
1	1	1	1	$I_7 = 0$	0

$F = \sum (1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13)$



# Block Diagram

(23)

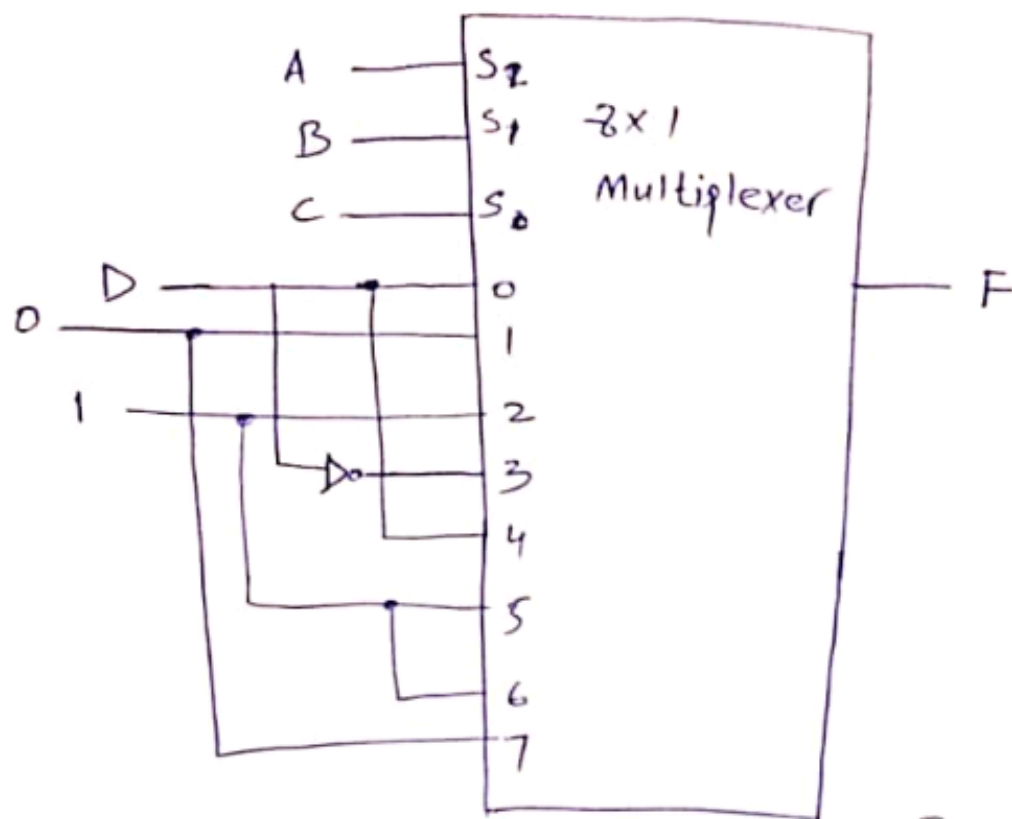

(b)

$$I_2 = I_3 = I_6 = 0$$

$$I_5 = 1, I_0 = I_1 = D$$

$$I_4 = I_7 = D'$$

A	B	C	D	I	F
0	0	0	0	$I_0 = D$	0
0	0	0	1	$I_1 = D$	1
0	0	1	0	$I_2 = 0$	0
0	0	1	1	$I_3 = 0$	0
0	1	0	0	$I_4 = D'$	1
0	1	0	1	$I_5 = 1$	1
0	1	1	0	$I_6 = 0$	0
0	1	1	1	$I_7 = D'$	0
1	0	0	0		1
1	0	0	1		0
1	0	1	0		1
1	0	1	1		1
1	1	0	0		0
1	1	0	1		0
1	1	1	0		1
1	1	1	1		0

$$F \Rightarrow \Sigma(1, 3, 8, 10, 11, 14)$$



Block Diagram (b)

(24)

