

Digital & Logic Design

Assignment #1 05

Name: Aoun-Haidar


ID: FA21-BSE-133

Date: 20-06-2022

..|—————|..

①

- (5.2) -

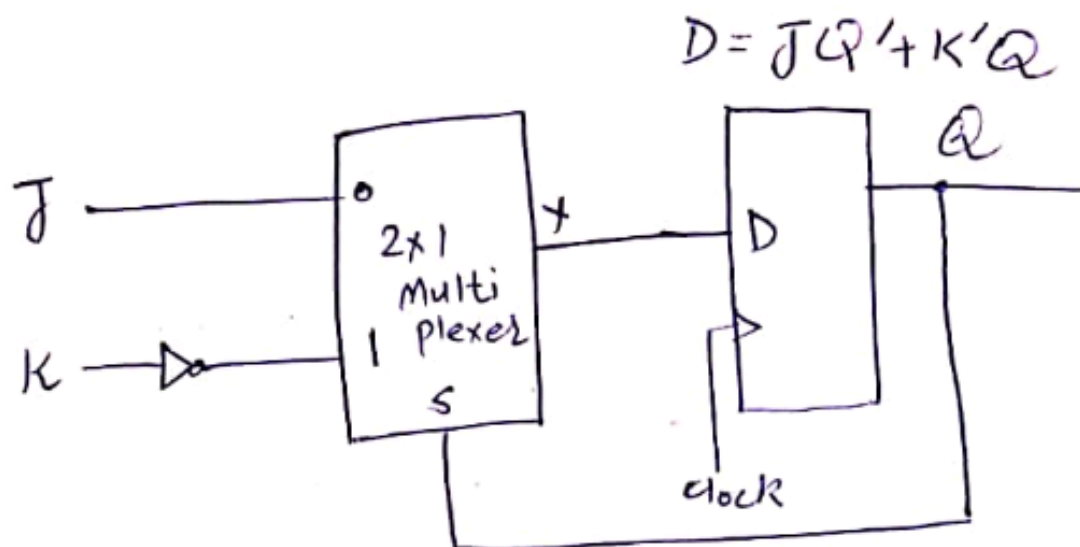

→ (5.3) →

$$Q(t+1) = JQ' + J'Q$$

J	K	Q(t)	Q(t+1)	Q'(t+1)
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1

K-map

	K Q(t)			
	00	01	11	10
J 0	1 ₀	0	1 ₃	1 ₂
J 1	0 ₄	0	1 ₇	0 ₆

$$Q'(t+1) = KQ + J'Q'$$

—(5.4)—

a) Characteristic table

A	B	$Q(t+1)$
0	0	No change
0	1	0
1	0	1
1	1	Complement

b) Excitation

A	B	J	K
		$Q(t+1)$	
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0


c) Characteristic equation:

A	B	x	$Q(t+1)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

	Bx			
	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	1	1	0	0

$$Q(t+1) = Ax' + B'x$$

a)

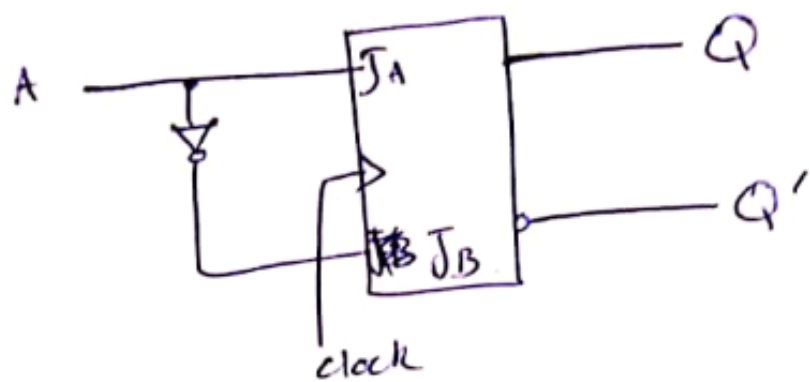


— (5.6) —

$$A(t+1) = \neg y' + \neg B$$

$$B(t+1) = \neg A + \neg B'$$

$$Z = A$$

a) Logic Diagram

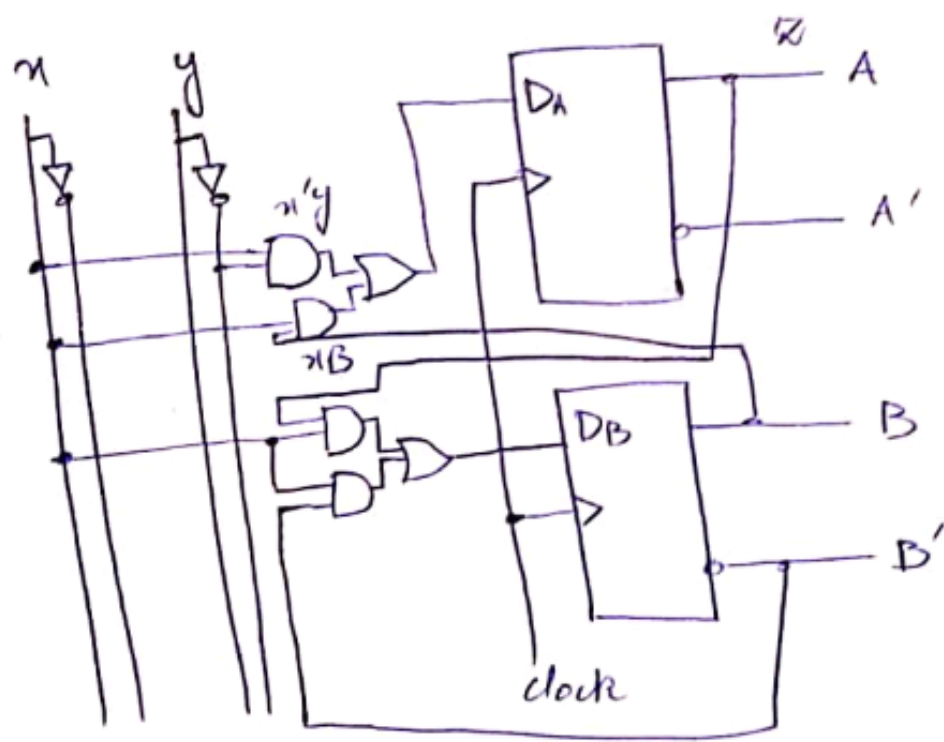


b) State table:

(4)

A	B	x	y	A(t+1)	B(t+1)	Z
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

c) State Diagram:

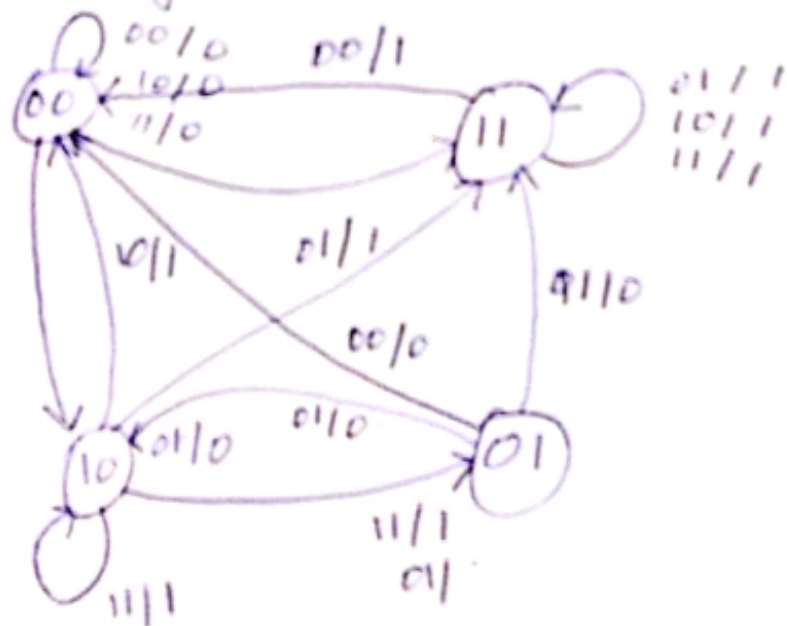


- (5.7) -

(5)

Q	x	y	carry Q(t+1)	output sum
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

State Diagram:

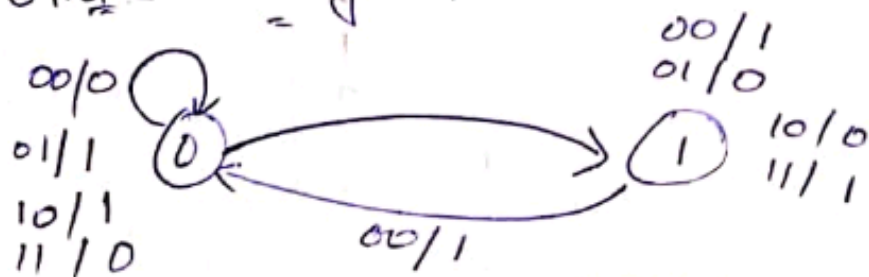


- (5.8) -

$$T_A = A + B$$

∴ no-input

$$T_B = A' + B$$

Given		Find		Given	
A	B	A(t+1)	B(t+1)	T _A	T _B
0	0	0	0	0	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	1	1

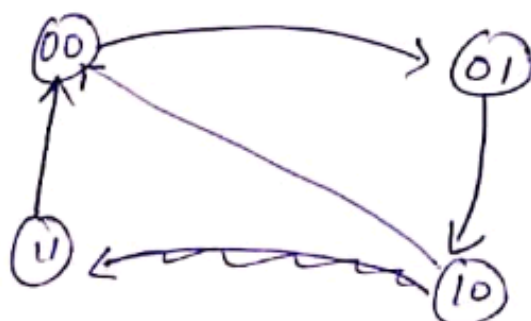


- (5.9) -

$$J_A = x, K_A = B$$

$$J_B = x, K_B = A'$$

δ	A	B	x	A(t+1)	B(t+1)	J_A	K_A	J_B	K_B
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	1	1	0	1	1
0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	1	0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1	1	0	1	0
1	1	1	0	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	1	1	1	0

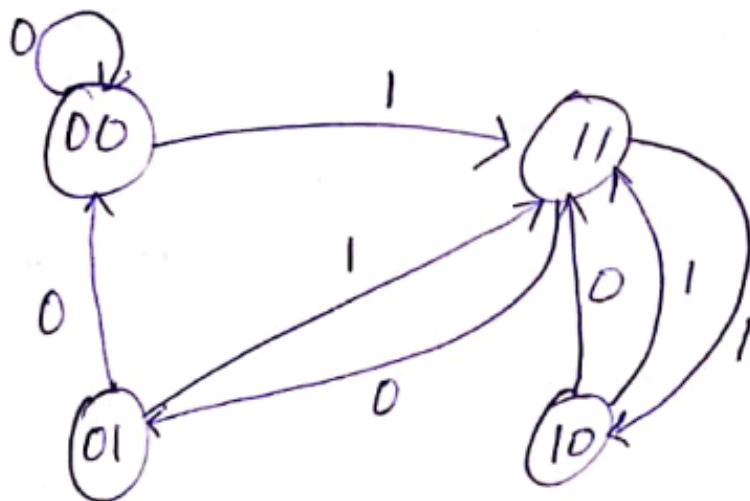

①


— (5.10) —

$$J_A = Bx + B'y' \quad , \quad K_A = B'xy'$$

$$J_B = A'x \quad , \quad K_B = Axy'$$


$$Z = Ax'y' + Bx'y'$$

a) Logic Diagram:

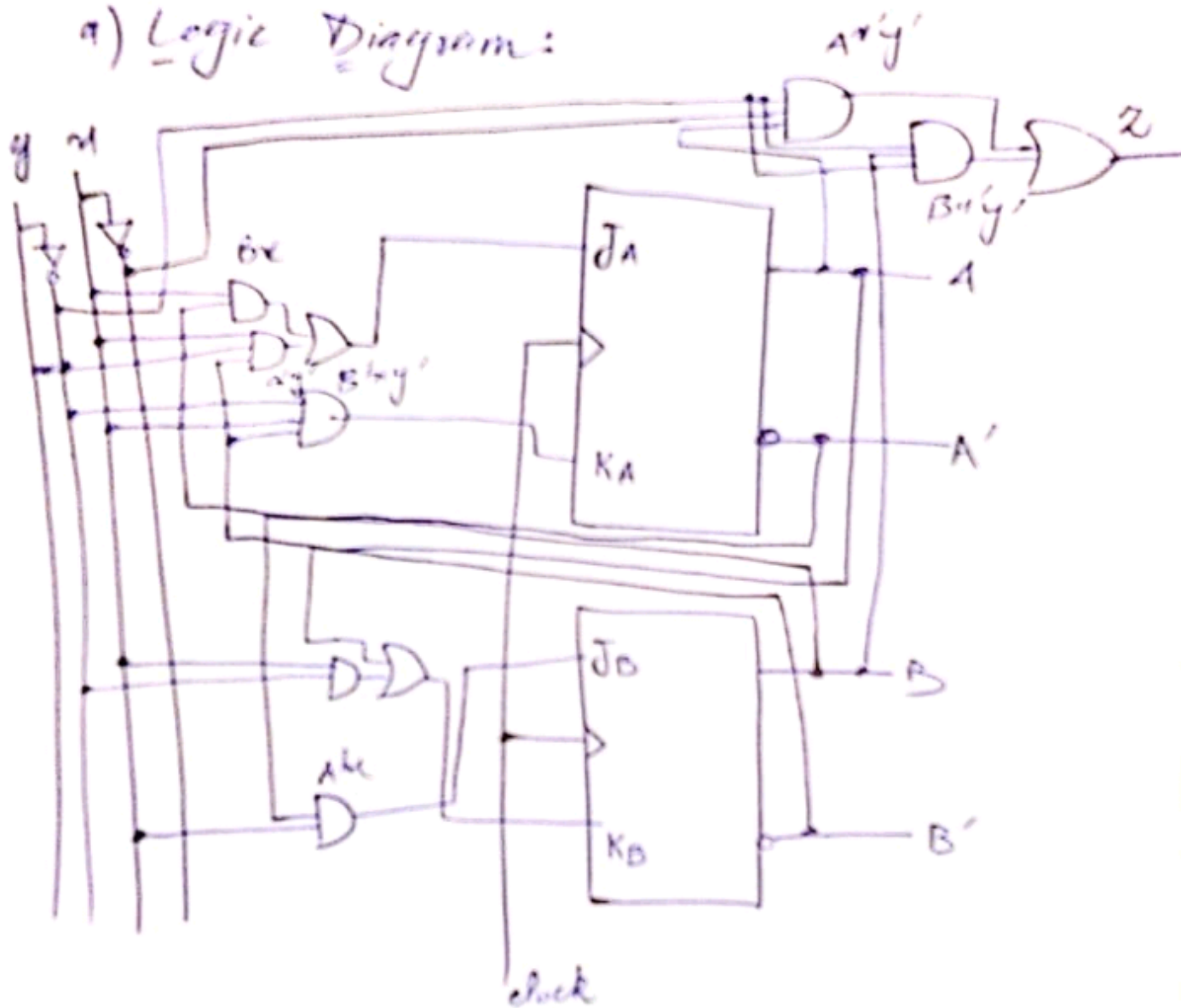

(b)

(5.11)

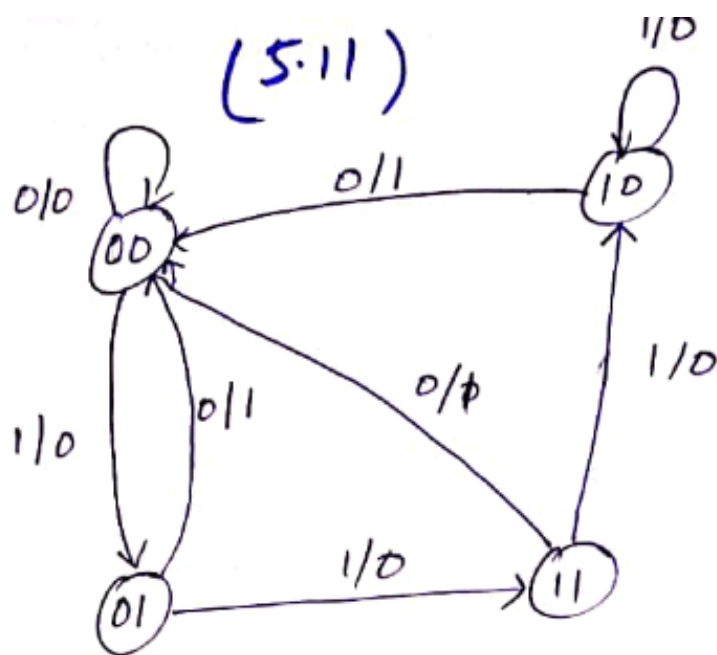

input = 0101101101110


A	B	x	output	Next state	✓
0	0	0	0	0	
0	0	1	0	0	
0	1	0	1	0	
0	0	1	0	0	
0	1	1	0	1	
0	1	0	1	0	
1	1	1	0	0	
0	0	1	0	0	
0	1	1	0	1	
1	1	0	1	0	
0	0	1	0	1	
1	0	1	0	0	
1	0	1	0	0	
0	0	1	0	0	
0	1	1	0	1	
1	1	1	0	1	
1	0	0	1	0	
1	0	0	1	0	

(9)

- (5.12) -

Present state	Next State		output	
	x=0	x=1	x=0	x=1
a	f	b	0	0
b	d	a	0	0
d	g	a	1	0
f	f	b	1	1
g	g	d	0	1

State Diagram :

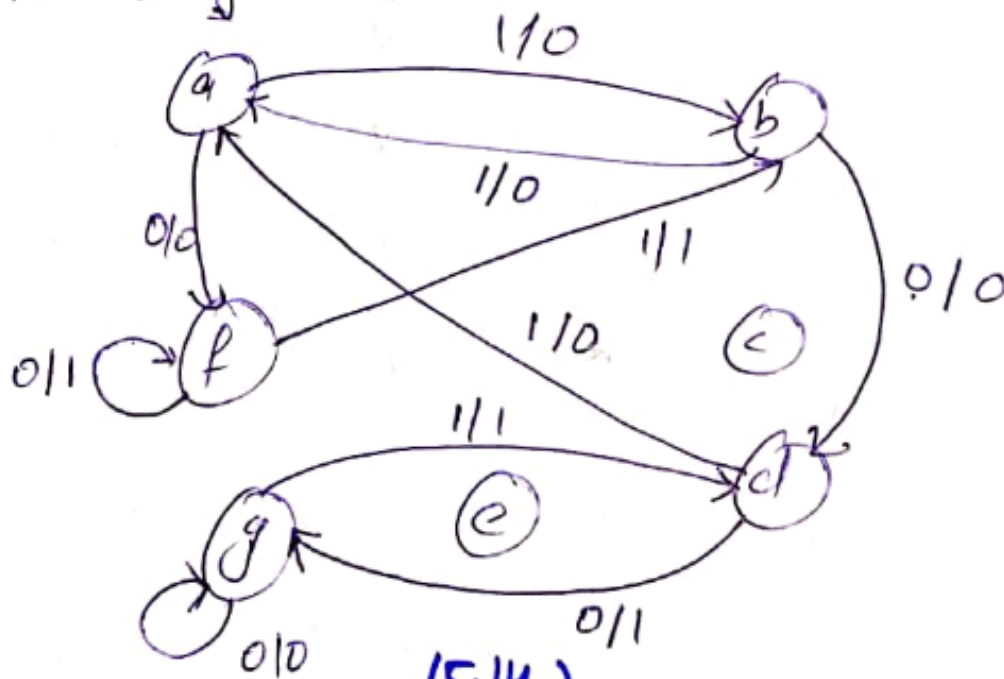

- (5.14) -

Present state

00001
00010
00100
01000
10000

x=0, x=1

000 001
011 010
000 010
110 010
000 010

x=0

0
0
0
0
0

x=1

0
0
0
1
1

(10)

— (5.16) —

* When $n=0$

No change

* When $n=1$ 00 \rightarrow 0101 \rightarrow 1111 \rightarrow 1010 \rightarrow 00

Next state &
output is same
in D flip flop

A	B	Σ	$Q(t+1)$		D_A	D_B
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	0	1	0

K-maps

		$B\Sigma$			
		00	01	11	10
A	0			1	
	1	1		1	1

		$B\Sigma$			
		00	01	11	10
A	0		1	1	1
	1				

$$D_A = A\Sigma' + B\Sigma$$

$$D_B = A'\Sigma + B\Sigma'$$

② - (5.17) -

Present state A	Input x	Next State $Q(t+1)$	Output y
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

State Diagram



Kmap of $A(t+1)$

	x	0	1
A	0	0	1
1	1	1	0

$$D_A = A + x$$

Rmap of output (y)

	x	0	1
A	0	0	1
1	1	1	0

$$y = Ax' + A'x$$

$$y = A \oplus x$$

$$D_B = A \oplus x$$

— (5.16) —

* When $n=0$
No change

* When $n=1$

00 \rightarrow 01

01 \rightarrow 11

11 \rightarrow 10

10 \rightarrow 00

Next state &
output is same
in D flip flop

A	B	x	$Q(t+1)$		D_A	D_B
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	1	0


k-maps


		x			
		00	01	11	10
y	0			1 ₂	
	1	1 ₄		1 ₇	1 ₆

		x			
		00	01	11	10
y	0		1 ₄	1 ₇	1 ₆
	1				1 ₃

$$D_A = Ax' + Bx$$

$$D_B = A'x + Bx'$$

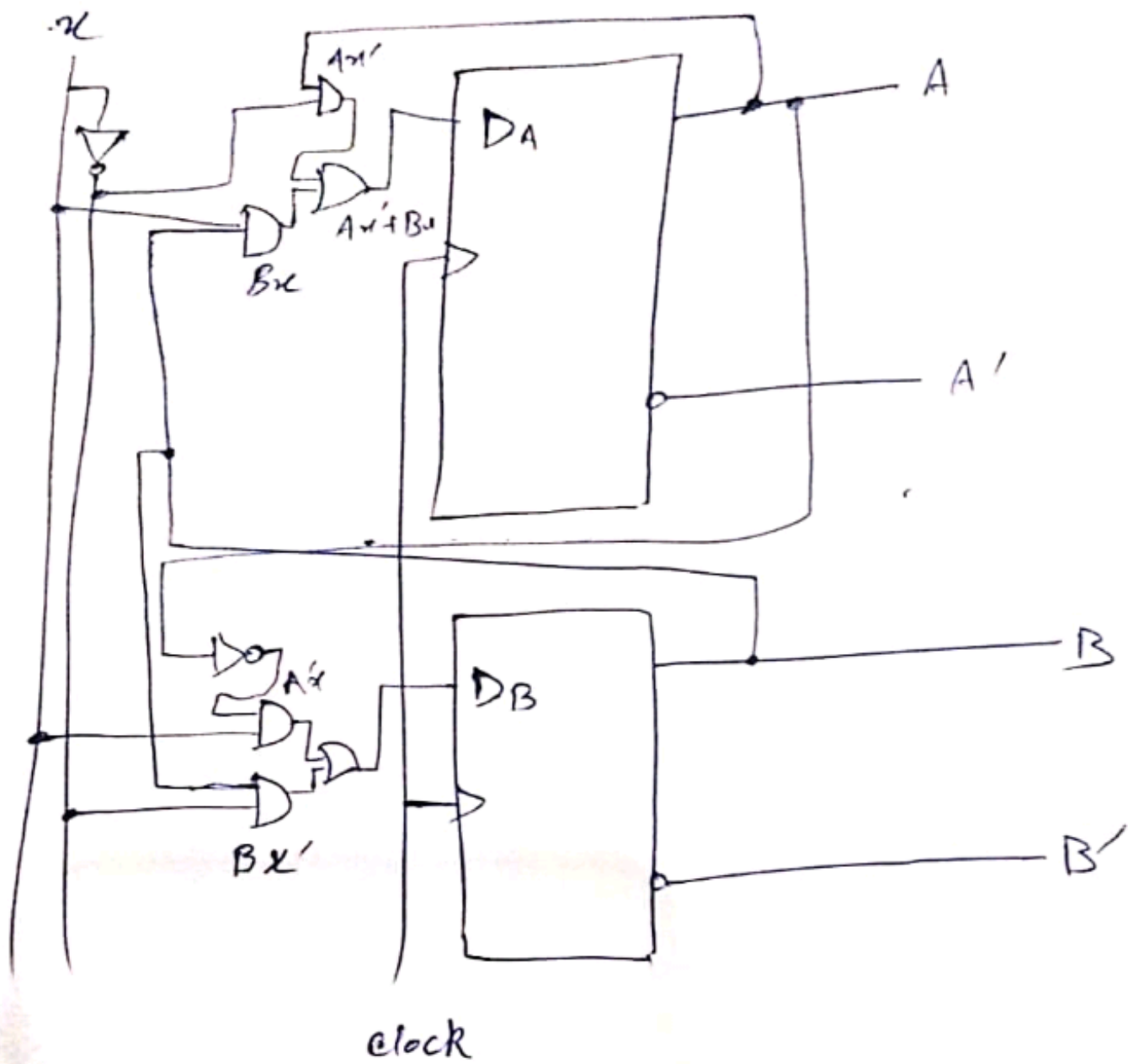

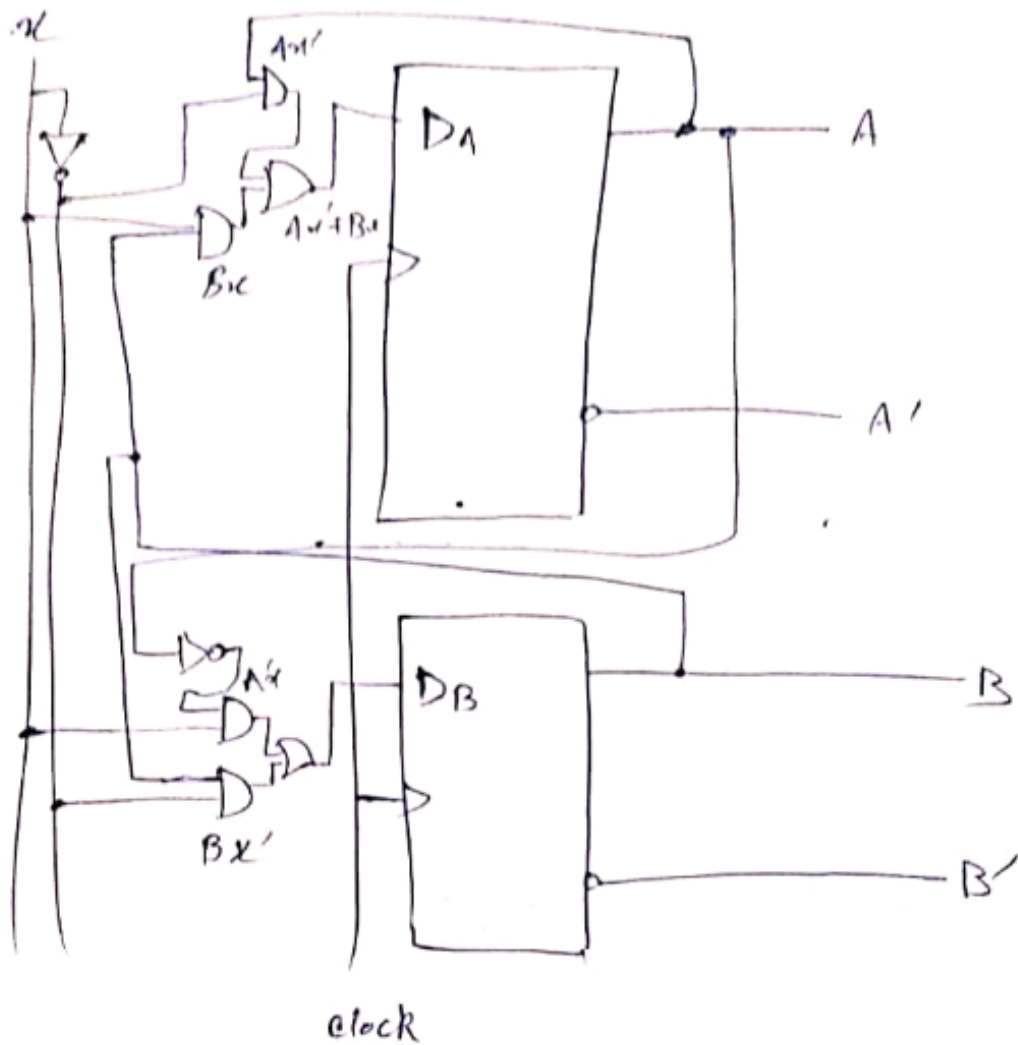

b) when $n=0$
No change

when $n=1$

00 → 11

11 → 01

01 → 10

10 → 00

present state		input	next state outputs	
A	B	n	D_A	D_B
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1

09767902959003	2162	C
09767902028903	2068	C
09767902027503	24964	C
09767902107903	12917	C
09767901702903	35548	C
09767902668003	14812	C
09767902844003	2909	C ✓
09767901704903	32419	C
Total		149481


K-maps of D_A & D_B

		Bx			
		00	01	11	10
A	0	0 ₀	1 ₁	1 ₃	0 ₂
	1	1 ₄	0 ₅	0 ₇	1 ₆

$$D_A = A'Bx + Ax' = A \oplus Bx$$

		Bx			
		00	01	11	10
A	0	0 ₀	1 ₁	0 ₃	1 ₂
	1	0 ₄	0 ₅	1 ₇	1 ₆


$$D_B = A'B'x + AB + Bx'$$

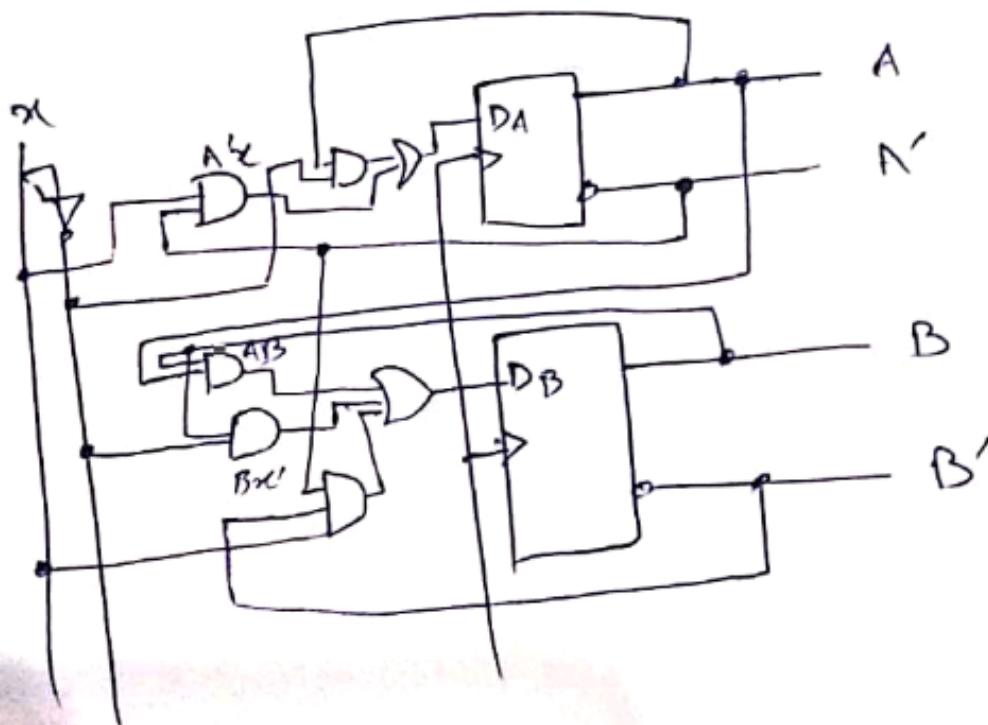

— (5.17) —

Present state A	Input x	Next State $Q(t+1)$	Output y
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	0

State Diagram

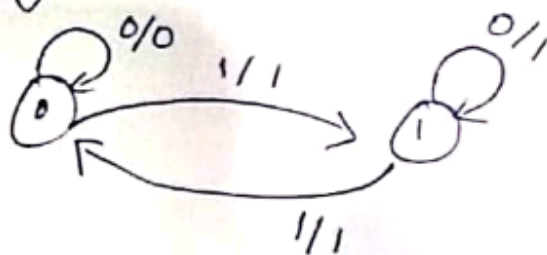

Kmap of $A(t+1)$

	x	0	1
A	0	0	1
1	1	1	1

$$D_A = A + x$$

Rmap of output (y)


	x	0	1
A	0	0	1
1	1	1	0

$$y = Ax' + A'x$$

$$y = A \oplus x$$



$$D_B = A \oplus x$$

Circuit Diagram

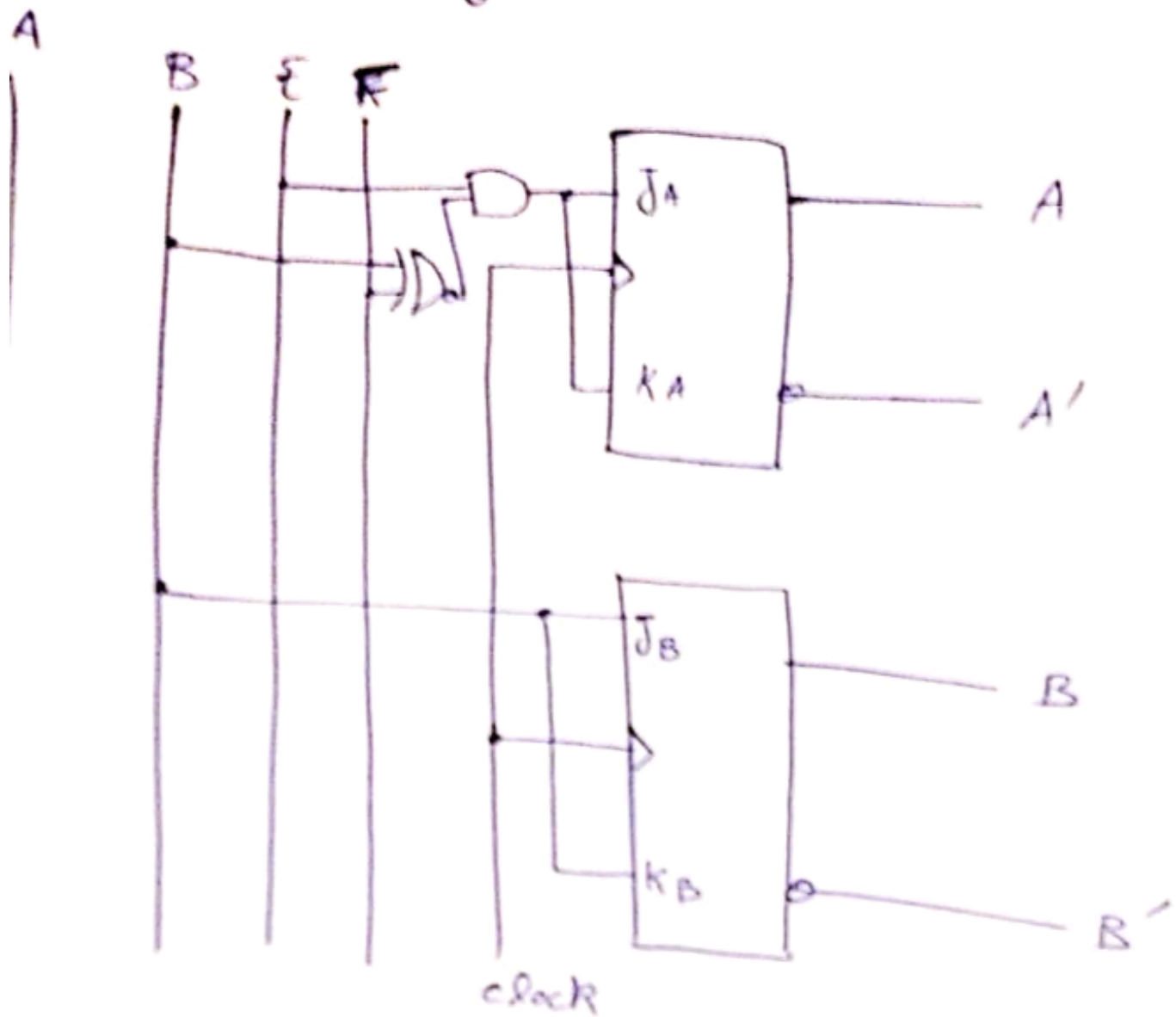

767901776903	5834	C
767901714103	5943	C
767901715403	5211	C
767902109503	5211	C
767901706603	5527	C
Total	215075	

State Diagram

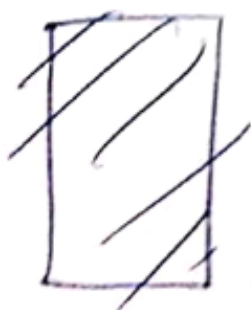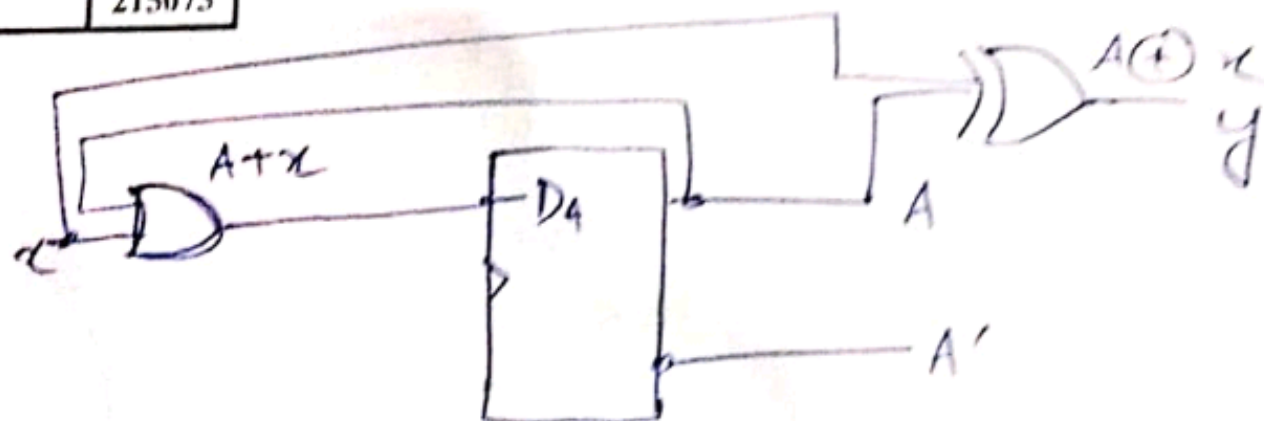

(5.12)

If $E=0 \rightarrow$ no changeIf $E=1 \& F=1 \rightarrow$ transition $00 \rightarrow 01$ $00 \rightarrow 10$ $10 \rightarrow 11$

transition

 $00 \rightarrow 11$ $11 \rightarrow 10$ $10 \rightarrow 01$ Excitation
table

Q	Q(t+1)	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

Input				Q(t+1)		J _A	K _A	J _B	K _B
A	B	E	F	A	B				
0	0	0	0	0	0	0	X	0	X
0	0	0	1	0	1	0	X	0	X
0	0	1	0	1	0	1	X	1	X
0	0	1	1	0	1	0	X	1	X
0	1	0	0	0	0	0	X	X	0
0	1	0	1	0	1	0	X	X	0
0	1	1	0	0	0	0	X	X	1
0	1	1	1	1	0	1	X	X	1
1	0	0	0	1	0	X	0	0	X
1	0	0	1	1	1	X	0	0	X
1	0	1	0	0	0	X	1	1	X
1	0	1	1	1	1	X	0	1	X
1	1	0	0	1	0	X	0	X	X
1	1	0	1	1	1	X	0	X	0
1	1	1	0	1	0	X	0	X	0
1	1	1	1	0	1	X	0	X	1

K maps

J A \ EF	AB			
	00	01	11	10
00	0 ₀	0 ₁	0 ₃	1 ₂
01	0 ₄	0 ₅	1 ₇	0 ₆
11	X ₁₂	X ₁₃	X ₁₅	X ₁₄
10	X ₈	X ₉	X ₁₁	X ₁₀

$$\begin{aligned}
 J_A &= BEF + B'EF' \\
 &= E(BF + B'F') \\
 &= E(B \oplus F)
 \end{aligned}$$

K A = EF	AB			
	00	01	11	10
00	X ₀	X ₁	X ₃	X ₂
01	X ₄	X ₅	X ₇	X ₆
11	0 ₁₂	0 ₁₃	1 ₁₅	0 ₁₄
10	0 ₈	0 ₉	0 ₁₁	1 ₁₀

$$K_A = E(B \oplus F)$$

J_B

AB \ EF	00	01	11	10
00	0 ₀	0 ₁	1 ₂	1 ₂
01	X ₄	X ₅	X ₇	X ₆
11	X ₂	X ₁₃	X ₁₅	X ₁₄
10	0 ₈	0 ₉	1 ₁₁	1 ₁₀

$$J_B = E$$

K_B

AB \ EF	00	01	11	10
00	X ₀	X ₁	X ₃	X ₂
01	0 ₄	0 ₅	1 ₇	1 ₆
11	0 ₁₂	0 ₁₃	1 ₁₅	1 ₁₄
10	0 ₈	X ₉	X ₁₁	X ₁₀

$$K_B = \bar{E}$$

- (5.19) -

A	B	C	X	J _A	K _A	J _B	K _B	J _C	K _C	Next
0	0	0	0	0	X	1	X	1	X	011
0	0	0	1	1	X	0	X	0	X	100
0	0	1	0	0	X	0	X	X	0	001
0	0	1	1	1	X	0	X	X	1	100
0	1	0	0	0	X	X	0	0	X	010
0	1	0	1	0	X	X	1	0	X	000
0	1	1	0	0	X	X	1	X	0	001
0	1	1	1	0	X	X	0	X	1	010
1	0	0	0	X	1	1	X	0	X	010
1	0	0	1	X	1	1	X	1	X	011

- (5.20) -

A	B	C	x	Q(11)			T _A	T _B	T _C
				A	B	C			
0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1	0	1	0
0	1	1	1	0	1	0	0	0	1
1	0	0	0	0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	1	1	1	1	1

$$T_A = A'B + Bx'$$

$$T_B = B'x' + A'x + A'Bx$$

$$T_C = Ax$$

